

Verilog-HDL ゼミ 第 4 週・練習問題「順序回路と assign 文」

問 1.

第 3 週のゼミ課題・問 1 で作成したモジュール counter の出力について、奇数個のビットが 1 のときには 1 を出力し、偶数個のビットが 1 のとき(4'b0000 を含む)には 0 を出力するモジュール counter_trans を作成してください。なお、作成したモジュールのシミュレーションを行う際は、テストベンチ counter_trans_tb.v を用いて行ってみてください。

```
module counter_trans ( CLK, RESETL, OUT ); // 4bit counter
input  CLK, RESETL;
output OUT;
wire [3:0] tmp;      // counter の出力に接続

// counter モジュールを呼び出す
...;
// 奇数個のビットが 1 の時には 1, 偶数個のビットが 1 の時には 0 を出力
assign OUT = ...;

endmodule
```

プログラムリスト 1. counter_trans.v

```

`timescale 1ps / 1ps

module counter_trans_tb;
reg    CLK, RESETL;
wire   OUT;

parameter STEP = 1000;

// counter_trans を呼び出す
counter_trans counter_trans ( CLK, RESETL, OUT );

// クロック生成
always begin
    CLK = ~CLK; #(STEP/2); // 半ステップ毎に CLK を反転してクロック生成
end

// テスト入力
initial begin
    $dumpfile("counter_trans_tb.vcd");
    $dumpvars(0, counter_trans_tb);
    $monitor( $stime, " CLK=%b RESETL=%b Q=%b OUT=%b", CLK,
RESETL, counter_trans.counter.Q, OUT);

    CLK = 0; RESETL = 1;
    #STEP    RESETL = 0;
    #STEP    RESETL = 1;
    // 20 回カウントアップして終了(20 クロック分進める)
    ...      $finish;
end

endmodule

```

プログラムリスト 2. counter_trans_tb.v

以下にコマンド実行例を示します。今回は前回の問 2 の場合と同様に、出力ファイルと期待値ファイルとの比較によってモジュールが正しく作成できたかを確認しています。動作確認については、テストベンチにおいて 4 ビットカウンタモジュール **counter** のカウント値と **counter_trans** の出力を同時に出力しているため、テストベンチの実行結果を目視することでも行うことができます。また、赤字で示したファイルの指定に注意してください。

```
コマンド例) > iverilog -o counter_trans_tb -s counter_trans_tb
counter_tb.v counter_trans.v counter.v
                vvp counter_trans_tb > counter_trans_tb_out.txt
                fc counter_trans_tb_out.txt counter_trans_tb_true_iv.txt
                gtkwave counter_trans_tb.vcd
```

or

```
                cver counter_trans_tb.v counter_trans.v counter.v >
counter_trans_tb_out.txt
                fc counter_trans_tb_out.txt counter_trans_tb_true_cv.txt
                gtkwave counter_trans_tb.vcd
```

※ ファイル比較コマンドの **fc** は、Linux 系の OS では **diff** となります。

```
コマンドプロンプト
C:\Users\pnzoz\Documents\etc\zemi\2021\week04>vvp counter_trans_tb
VCD info: dumpfile counter_trans_tb.vcd opened for output.
  0 CLK=0 RESETL=1 Q=xxxx OUT=x
  500 CLK=1 RESETL=1 Q=xxxx OUT=x
 1000 CLK=0 RESETL=0 Q=0000 OUT=0
 1500 CLK=1 RESETL=0 Q=0000 OUT=0
 2000 CLK=0 RESETL=1 Q=0000 OUT=0
 2500 CLK=1 RESETL=1 Q=0001 OUT=1
 3000 CLK=0 RESETL=1 Q=0001 OUT=1
 3500 CLK=1 RESETL=1 Q=0010 OUT=1
 4000 CLK=0 RESETL=1 Q=0010 OUT=1
 4500 CLK=1 RESETL=1 Q=0011 OUT=0
 5000 CLK=0 RESETL=1 Q=0011 OUT=0
 5500 CLK=1 RESETL=1 Q=0100 OUT=1
 6000 CLK=0 RESETL=1 Q=0100 OUT=1
 6500 CLK=1 RESETL=1 Q=0101 OUT=0
 7000 CLK=0 RESETL=1 Q=0101 OUT=0
 7500 CLK=1 RESETL=1 Q=0110 OUT=0
 8000 CLK=0 RESETL=1 Q=0110 OUT=0
 8500 CLK=1 RESETL=1 Q=0111 OUT=1
 9000 CLK=0 RESETL=1 Q=0111 OUT=1
 9500 CLK=1 RESETL=1 Q=1000 OUT=1
10000 CLK=0 RESETL=1 Q=1000 OUT=1
10500 CLK=1 RESETL=1 Q=1001 OUT=0
11000 CLK=0 RESETL=1 Q=1001 OUT=0
11500 CLK=1 RESETL=1 Q=1010 OUT=0
12000 CLK=0 RESETL=1 Q=1010 OUT=0
12500 CLK=1 RESETL=1 Q=1011 OUT=1
13000 CLK=0 RESETL=1 Q=1011 OUT=1
13500 CLK=1 RESETL=1 Q=1100 OUT=0
14000 CLK=0 RESETL=1 Q=1100 OUT=0
14500 CLK=1 RESETL=1 Q=1101 OUT=1
15000 CLK=0 RESETL=1 Q=1101 OUT=1
15500 CLK=1 RESETL=1 Q=1110 OUT=1
16000 CLK=0 RESETL=1 Q=1110 OUT=1
16500 CLK=1 RESETL=1 Q=1111 OUT=0
17000 CLK=0 RESETL=1 Q=1111 OUT=0
17500 CLK=1 RESETL=1 Q=0000 OUT=0
18000 CLK=0 RESETL=1 Q=0000 OUT=0
18500 CLK=1 RESETL=1 Q=0001 OUT=1
19000 CLK=0 RESETL=1 Q=0001 OUT=1
19500 CLK=1 RESETL=1 Q=0010 OUT=1
20000 CLK=0 RESETL=1 Q=0010 OUT=1
20500 CLK=1 RESETL=1 Q=0011 OUT=0
21000 CLK=0 RESETL=1 Q=0011 OUT=0
21500 CLK=1 RESETL=1 Q=0100 OUT=1
22000 CLK=0 RESETL=1 Q=0100 OUT=1
```

図 1. 出力結果の例(vvp)

 


図 2. 波形表示例 (gtkwave)

次に、グレイコードカウンタについて考えてみます。グレイコードカウンタは、表 1 に示すように常に出力の 1 ビットのみが変化するカウンタのことをいいます。グレイコードカウンタは図 3 のブロック図のようになり、4 ビットのフリップフロップと、フリップフロップに入力するグレイコード生成の組み合わせ回路から構成されます。

表 1. グレイコードカウンタの真理値表

現在値	次の値
0000	0001
0001	0011
0011	0010
0010	0110
0110	0111
0111	0101
0101	0100
0100	1100
1100	1101
1101	1111
1111	1110
1110	1010
1010	1011
1011	1001
1001	1000
1000	0000

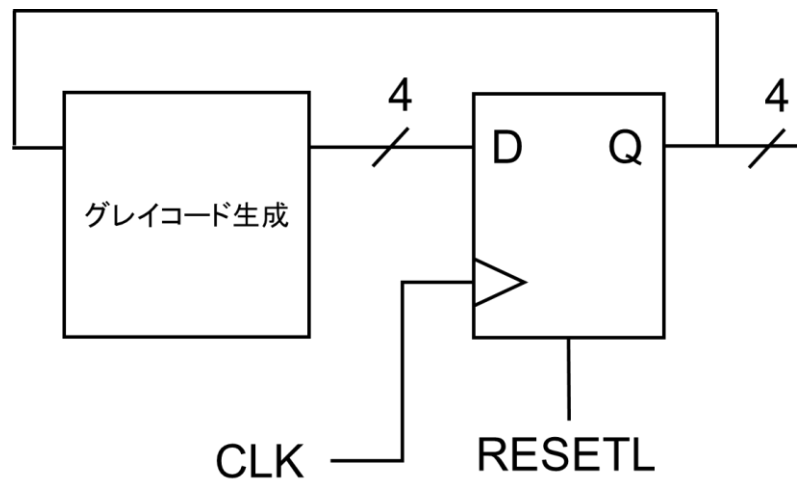


図 3. グレイコードカウンタのブロック図

回路としては、プログラムリスト 3 のように記述されます。グレイコードカウンタのグレイコード生成部は `function` 文で記述した部分となります。`function` 文においては、表 1 を参考に、現在のカウンタ値を入力として次のカウンタ値を出力するように記述してみてください。最後の `always` 文はフリップフロップです。リセット信号の立下りによって非同期にカウンタがリセットされます。また、リセット信号が 0 でなければクロック信号 `CLK` の立ち上がり毎にカウントアップされます。レジスタ `Q` にカウントアップ値を代入する際は、`function` 文で定義した `gray` を呼び出します。`gray` は次のカウンタ値を出力するため、呼び出しの際には現在のカウンタ値 `Q` を入力として与えることに注意してください。

問 2.

プログラムリスト 3 に示すグレイコードカウンタ `gray_counter` を完成させ、シミュレーションによりグレイコードカウンタが正しく動作することを確認してください。シミュレーションに使用するテストベンチについては、プログラムリスト 4 を使用してください。

```

module gray_counter ( CLK, RESETL, Q );
input CLK, RESETL;
output [3:0] Q;
reg [3:0] Q;

// グレイコード生成部
function [3:0] gray;
input [3:0] gray_in;
    case ( gray_in )
        // 現在のカウンタ値によって次のカウンタ値を代入
        4'b0000: gray = 4'b0001;
        4'b0001: gray = 4'b0011;
        // 以下より表 1 の残りのカウンタ値の場合について記述
        ...;
        default: gray = 4'bxxxx;
    endcase
endfunction

always @( posedge CLK or negedge RESETL ) begin
    if ( RESETL == 1'b0 )
        Q <= 4'h0;
    else
        // gray の出力を代入
        Q <= ...;
    end
end

endmodule

```

プログラムリスト 3. gray_counter.v

```

`timescale 1ps / 1ps

module gray_counter_tb;
reg    CLK, RESETL;
wire   [3:0] Q;

parameter STEP = 1000;

// グレイコードカウンタを呼び出す
gray_counter gray_counter( CLK, RESETL, Q );

// クロック生成
always begin
    CLK = ~CLK; #(STEP/2); // 半ステップ毎に CLK を反転してクロック生成
end

// テスト入力
initial begin
    $dumpfile("gray_counter_tb.vcd");
    $dumpvars(0, gray_counter_tb);
    $monitor( $stime, " CLK=%b RESETL=%b Q=%b", CLK, RESETL, Q);

    CLK = 0; RESETL = 1;
    #STEP    RESETL = 0;
    #STEP    RESETL = 1;
    // 20 回カウントアップして終了(20 クロック分進める)
    ...      $finish;
end

endmodule

```

プログラムリスト 4. gray_counter_tb.v


```
コマンド例) > iverilog -o gray_counter_tb -s gray_counter_tb  
gray_counter_tb.v gray_counter.v  
vvp gray_counter_tb > gray_counter_tb_out.txt  
fc gray_counter_tb_out.txt gray_counter_tb_true_iv.txt
```

or

```
cver gray_counter_tb.v gray_counter.v >  
gray_counter_tb_out.txt  
fc gray_counter_tb_out.txt gray_counter_tb_true_cv.txt
```

※ ファイル比較コマンドの fc は、Linux 系の OS では diff となります。

```
コマンドプロンプト
C:\Users\pnzoz\Documents\etc\zemi\2021\week04>vvp gray_counter_tb
VCD info: dumpfile gray_counter_tb.vcd opened for output.
 0 CLK=0 RESETL=1 Q=xxxx
 500 CLK=1 RESETL=1 Q=xxxx
1000 CLK=0 RESETL=0 Q=0000
1500 CLK=1 RESETL=0 Q=0000
2000 CLK=0 RESETL=1 Q=0000
2500 CLK=1 RESETL=1 Q=0001
3000 CLK=0 RESETL=1 Q=0001
3500 CLK=1 RESETL=1 Q=0011
4000 CLK=0 RESETL=1 Q=0011
4500 CLK=1 RESETL=1 Q=0010
5000 CLK=0 RESETL=1 Q=0010
5500 CLK=1 RESETL=1 Q=0110
6000 CLK=0 RESETL=1 Q=0110
6500 CLK=1 RESETL=1 Q=0111
7000 CLK=0 RESETL=1 Q=0111
7500 CLK=1 RESETL=1 Q=0101
8000 CLK=0 RESETL=1 Q=0101
8500 CLK=1 RESETL=1 Q=0100
9000 CLK=0 RESETL=1 Q=0100
9500 CLK=1 RESETL=1 Q=1100
10000 CLK=0 RESETL=1 Q=1100
10500 CLK=1 RESETL=1 Q=1101
11000 CLK=0 RESETL=1 Q=1101
11500 CLK=1 RESETL=1 Q=1111
12000 CLK=0 RESETL=1 Q=1111
12500 CLK=1 RESETL=1 Q=1110
13000 CLK=0 RESETL=1 Q=1110
13500 CLK=1 RESETL=1 Q=1010
14000 CLK=0 RESETL=1 Q=1010
14500 CLK=1 RESETL=1 Q=1011
15000 CLK=0 RESETL=1 Q=1011
15500 CLK=1 RESETL=1 Q=1001
16000 CLK=0 RESETL=1 Q=1001
16500 CLK=1 RESETL=1 Q=1000
17000 CLK=0 RESETL=1 Q=1000
17500 CLK=1 RESETL=1 Q=0000
18000 CLK=0 RESETL=1 Q=0000
18500 CLK=1 RESETL=1 Q=0001
19000 CLK=0 RESETL=1 Q=0001
19500 CLK=1 RESETL=1 Q=0011
20000 CLK=0 RESETL=1 Q=0011
20500 CLK=1 RESETL=1 Q=0010
21000 CLK=0 RESETL=1 Q=0010
21500 CLK=1 RESETL=1 Q=0110
22000 CLK=0 RESETL=1 Q=0110
```

図 4. 出力結果の例(vvp)

 


図 5. 波形表示例 (gtkwave)

参考文献

小林 優, 「入門 Verilog HDL 記述」, CQ 出版社, 1996 年(初版)